

Архитектура вычислительных систем. Домашнее задание №2. Вариант №1.

Комиссаров Данил Андреевич

March 2025

1 Полный отчет

Первый вариант задания. Арифметико-логическое устройство (ALU).

В отличие от предыдущего задания, где достаточно было школьной логики и курса дискретного анализа, здесь требуется умение работы с Verilog, что среди студентов второго курса не является очень распространённым. Поэтому сначала будет уместно разобраться с языком описания аппаратуры с нуля.


К счастью, это удобно разбирать на примере АЛУ, который и сам состоит из простых элементов: сумматор, компаратор, многобитные логические элементы. Постепенно их создавая, придём к полному пониманию языка.

1.1 Разбор

Что вообще представляет собой так называемый модуль **"alu_register"**? Вообще это некий блок, который под управлением устройства управления служит для выполнения арифметических и логических преобразований над данными, называемыми в этом случае операндами. Разрядность операндов обычно называют размером или длиной машинного слова. То есть из себя АЛУ представляет несколько блоков комбинационной логики, которые и являются преобразованиями над операндами, и блока коммутатора, который соединяет соответствующий блок с выходом в зависимости от сигнала инструкций. В ТЗ описаны следующие команды:

| opcode_i | Операция над first_i и second_i |
|----------|--|
| 3'b000 | Побитовое НЕ-И |
| 3'b001 | Побитовое Исключающее ИЛИ |
| 3'b010 | Сложение (без знака) |
| 3'b011 | Арифметический (знаковый) сдвиг first_i вправо на second_i |
| 3'b100 | Побитовое ИЛИ |
| 3'b101 | Логический сдвиг first_i влево на second_i |
| 3'b110 | Побитовое НЕ для first_i |
| 3'b111 | first_i < second_i |

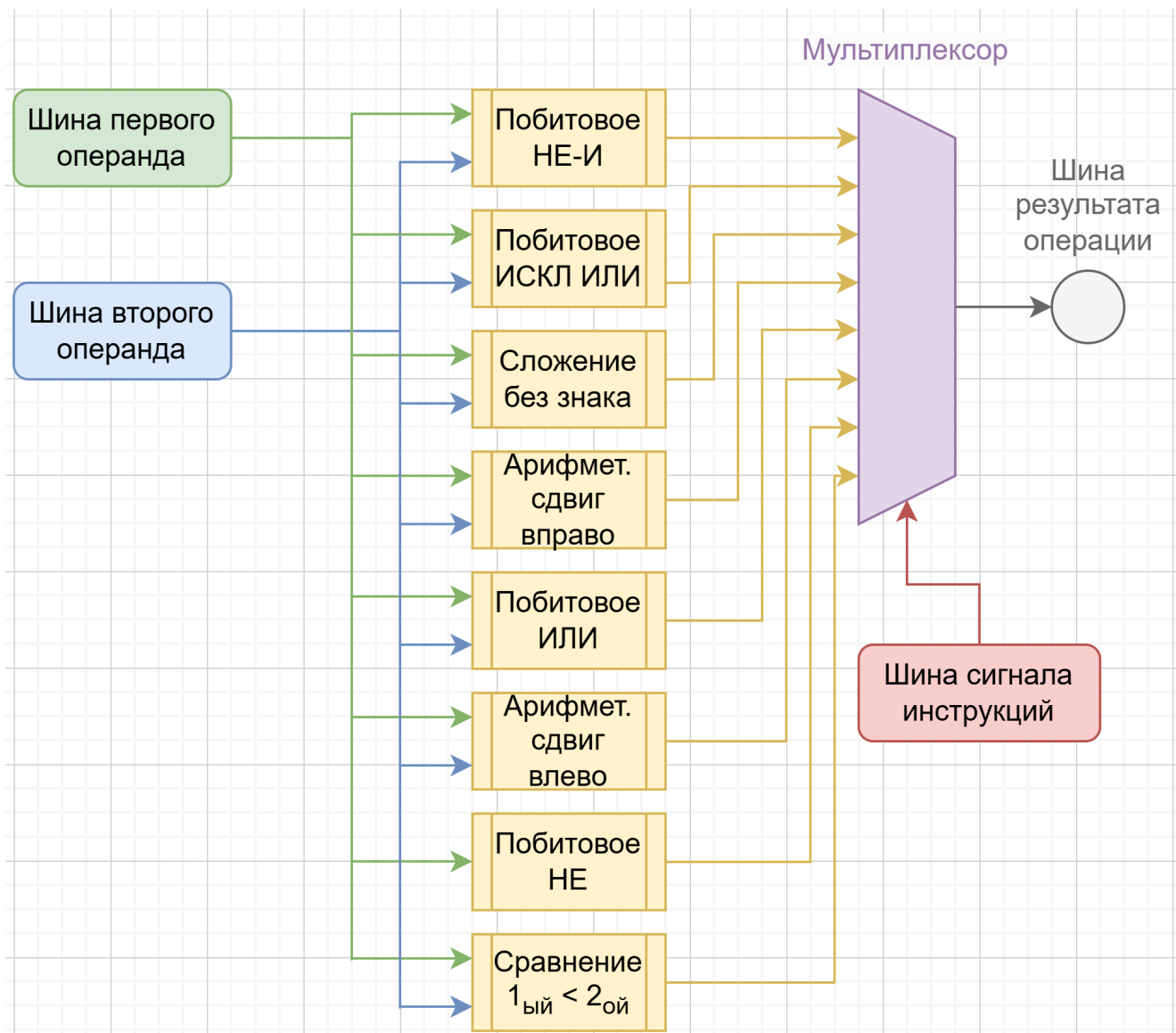Тогда схематично можно так представить себе АЛУ:




Помимо прочего, вот следующие требования:

- Модуль имеет параметр **WIDTH** для указания ширины операндов
- Модуль имеет следующие порты

| Название | Ширина | Направление | Описание |
|----------|--------|-------------|---------------------------|
| clk_i | 1 | Input | Тактовый сигнал |
| rst_i | 1 | Input | Сигнал сброса |
| first_i | WIDTH | Input | Шина первого операнда |
| second_i | WIDTH | Input | Шина второго операнда |
| opcode_i | 3 | Input | Шина, кодирующая операцию |
| result_o | WIDTH | Output | Шина результата операции |

- Модуль включает регистр (D-триггер) для сохранения результата операции: Результат операции, исполняемой в текущий такт, сохранен в регистре на следующий такт
 - Шина **result_o** отображает значение, записанное в регистре
 - Регистр сбрасываемый, значение при сбросе: 0
- Модуль тактируется сигналом **clk_i**, тактирование по положительному фронту
- Сброс синхронный, по активному высокому уровню сигнала **rst_i**
- Арифметические операции, в зависимости от значения **opcode_i**

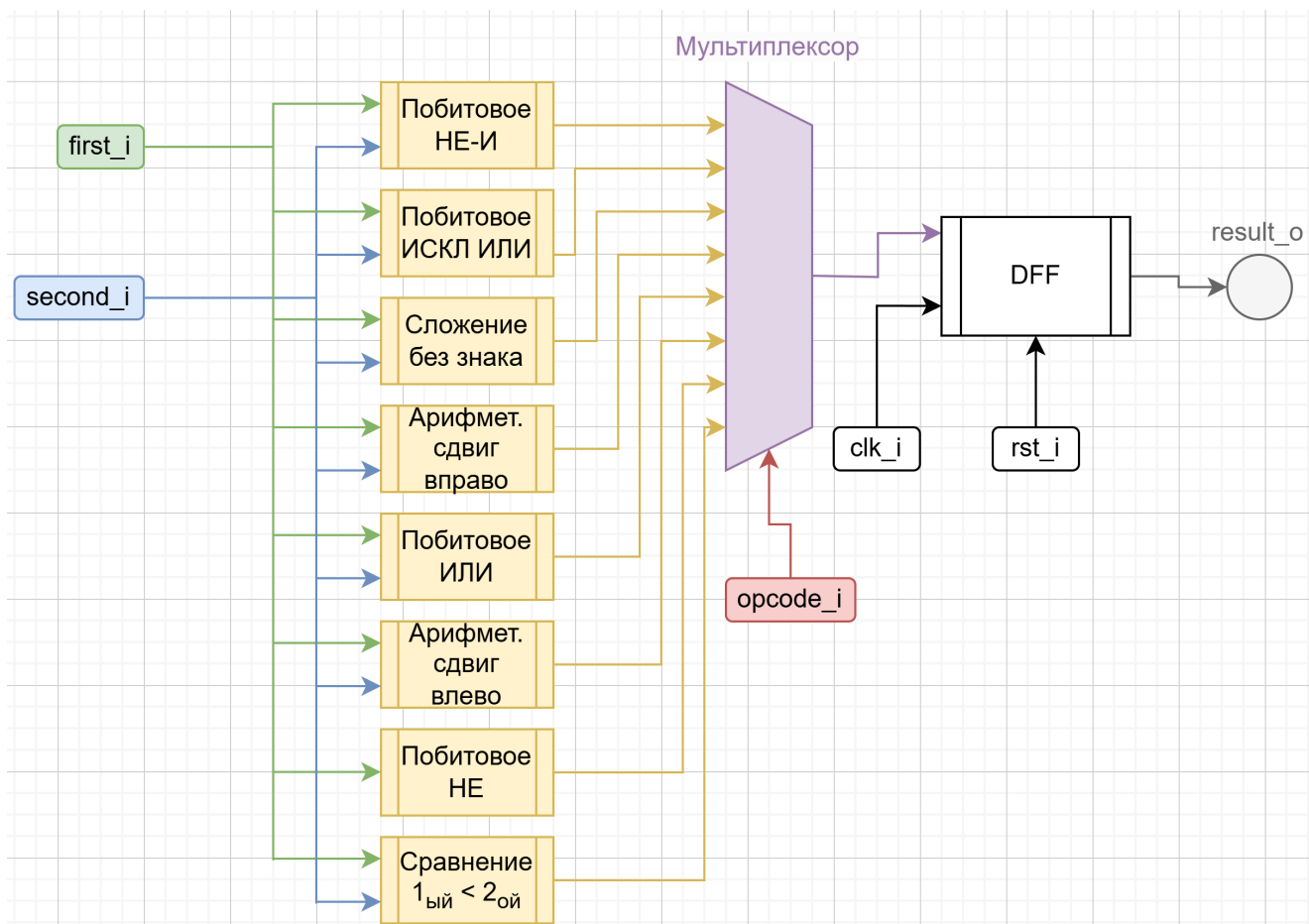То есть стоило бы переименовать элементы и добавить в принципиальную схему сигнал сброса и тактовый сигнал:



Такова принципиальная схема, она понятна и проста, теперь можно переходить к следующему этапу.

1.2 Verilog

1.2.1 Модули

Программа на Verilog, она же описание схемы, состоит из модулей (module), точнее из экземпляров модулей (module instances). Модуль можно представить как “черный ящик” с торчащими из него проводами — портами (ports). Порты бывают трех типов: входные (input), выходные (output) и двунаправленные (inout). В большинстве случаев используются первые два типа портов. Двунаправленные порты нужны для моделирования двунаправленных шин, на базе выходов с тремя состояниями и открытым стоком. Их мы рассматривать не будем.

Список портов описывается в заголовке модуля. К примеру, рассмотрим этот пустой модуль:

```

Learning > ≡ module.v > ...
1  module  blackbox                // module - ключевое слово, blackbox - имя модуля
2  #(
3  |   |   |   |   |   |   |   //Здесь могут находиться параметры
4  )
5  (
6  |   input  a, b, c                // входные порты a,b,c
7  |   input  [7:0] bus,            // входной порт bus - 8-разрядная шина
8  |   output [7:0] bus_out         // выходной порт bus_out, также 8-разрядный
9  );
10 |   |   |   |   |   |   |   // Здесь добавляется тело модуля
11 |
12 endmodule                       // endmodule - конец описания модуля, ключевое слово

```

Рис. 1: \Learning\module.v

В теле модуля описывается его функциональность. Этот модуль пустой, его порты никуда не подключены.

1.2.2 Типы данных

В Verilog существуют два класса типов: типы для моделирования аппаратуры и стандартные арифметические типы данных, скопированные из языка Си. Рассмотрим первый класс, т.к. именно он используется для моделирования сигналов в схеме.

Сигнал может принимать 4 значения:

- 0 – логический ноль, или ложь
- 1 – логическая единица, или истина
- x – неопределенное значение. К примеру, значение регистра в начальный момент симуляции (до сброса или первой записи в регистр)
- z – состояние с высоким импедансом. Чаще всего сигнал принимает это значение, если он никуда не подключен – “обрыв провода”

В большинстве модулей на Verilog используются 2 основных типа данных – **wire** и **reg**. Из названия может показаться, что **wire** моделирует провод, а **reg** – регистр, но, как будет показано далее, это не совсем так. Хотя и в SystemVerilog есть универсальный тип **logic**, который может использоваться во всех случаях.

1.2.3 Wire

Тип **wire** служит для моделирования сигналов, которые не могут “хранить” состояние. К примеру, значение на выходе комбинационной схемы полностью определяется значениями на входах. Если значения на входе меняются, меняется и значение на выходе, т.е. состояние не хранится.


Тип **wire** используется вместе с операцией непрерывного присваивания — **assign**. При непрерывном присваивании всякий раз, когда меняется значение переменных в правой части присваивания, обновляется значение переменной в левой части. К примеру, простую комбинационную схему можно описать следующим образом:

```

Learning > ≡ combinatorix.v
1  module combinatorix          // combinatorix - имя модуля
2  #(
3  | | | | | | | |             // Здесь могут находиться параметры
4  )
5  (
6  |   input wire [7:0] a,b,    // Входные порты a,b,
7  |
8  |   output [7:0] res         // Тип wire устанавливается по-умолчанию, но можно написать
9  |   | | | | | | | |         // output wire [7:0] res
10 )
11   assign res = a+b+1;        // Здесь добавляется тело модуля
12
13 endmodule                    // endmodule - конец описания модуля

```

Рис. 2: \Learning\combinatorix.v

 

Если сигнал не объявлен явно (например, через `reg` или `wire`), он автоматически считается `wire`. То есть действительно сущность **wire** можно принять за некоторый участок проводов.

В коде было использовано так называемое *непрерывное прививание* "`assign ... = ...`". Это присваивание работает непрерывно, если проводить аналогию, то можно это представить как накоротко соединенный провод. Значение сигнала обновляется мгновенно при изменении любого из входных сигналов в правой части выражения. Целью присваивания всегда является сигнал типа **wire**. Нельзя использовать **assign** для переменных типа **reg**.

assign используется для описания логических операций (AND, OR, сложение и т.д.), мультиплексоров, декодеров и других элементов без памяти.

Арифметические операции

| Операция | Обозначение | Комментарий |
|-----------------------------|---|---|
| Сложение | $x + y$ | Знаковые или <u>беззнаковые</u> операнды |
| Умножение | $x * y$ | Знаковые или <u>беззнаковые</u> операнды |
| Сравнение | $x < y$; $x == y$; $x != y$; $x <= y$; $x > y$; $x >= y$ | Результат 1 бит |
| Сдвиг влево | $x \ll y$ | Логический сдвиг x влево на y бит |
| Сдвиг вправо | $x \gg y$ | Логический сдвиг x вправо на y бит |
| Арифметический сдвиг вправо | $x \ggg y$ | Арифметический (знаковый) сдвиг x вправо на y бит |

```
module signed_adder #(
    parameter WIDTH = 8
) (
    input [WIDTH-1:0] first_i,
    input [WIDTH-1:0] second_i,
    output [WIDTH-1:0] sum_o
);

    wire signed [WIDTH-1:0] first;
    wire signed [WIDTH-1:0] second;

    assign first = first_i;
    assign second = second_i;

    assign sum_o = first + second;
endmodule
```

Кстати о "[]" перед именем переменной. Квадратные скобки используются для указания разрядности (битовой ширины) сигнала. Это позволяет создавать многобитные переменные (шины), которые представляют собой группы из нескольких битов.

Скобки [MSB:LSB] задают диапазон битов, где:

- MSB (Most Significant Bit) — номер старшего бита,
- LSB (Least Significant Bit) — номер младшего бита.

Квадратные скобки также используются для доступа к битам (*signal*[5]) или срезам (*signal*[3 : 0]). Синтаксис примерно как в Python, интуитивен.

1.2.4 Regs

Тип **reg** может хранить значение и используется в процедурных блоках. Процедурный блок в Verilog – процедура, срабатывающая по определенному событию. К примеру, этим событием может быть фронт тактового сигнала или начало симуляции. В процедурных блоках могут использоваться Си-подобные управляющие конструкции:

- if... else..
- for
- do... while..
- case

Строка "always @(posedge clk)" называется списком чувствительности. Она определяет события, по которым выполняется процедурный блок. Данный блок выполняется по каждому положительному фронту (positive edge) сигнала синхронизации.

Так же здесь можно заметить, что вместо "=" здесь используется "<=", это называется *неблокирующее присваивание*. Это специальный тип присваивания, используемый для моделирования последовательной логики, применяются внутри блоков "always". Если снова проводить аналогию, то неблокирующее прививание можно представить как DFF, к которому подключен тактирующий сигнал posedge clk, то есть в моменты работы блока always значению слева единожды присваивается значение справа, и больше никаких ограничений не действует.

Следует обратить внимание, что порядок неблокирующих присваиваний не важен внутри процедурного блока. Рассмотрим тогда следующую ситуацию.

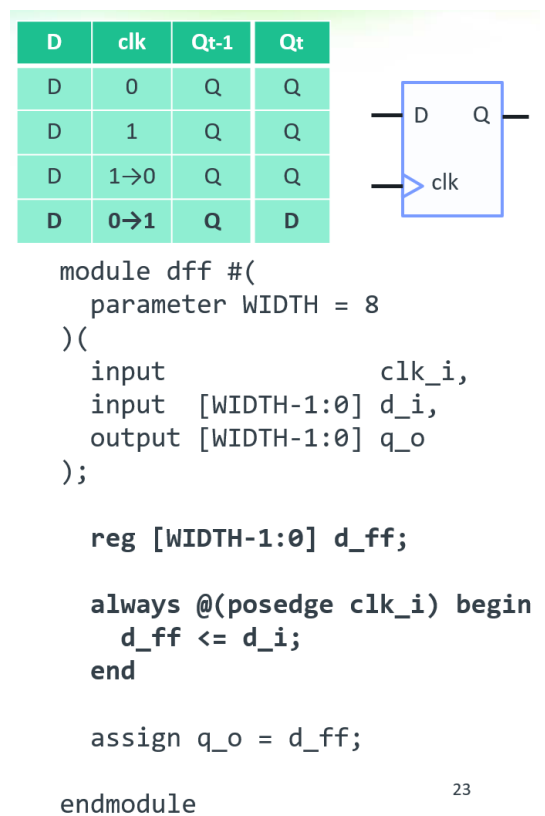


Рис. 3: Картинка из презентации

```

Learning > overlay.v > ...
1  module overlay
2  #(
3      | | | | | //Здесь могут находиться параметры
4  )
5  (
6      input  a_i, b_i,      // входные порты
7      input  clk_i,        // входной порт - тактовый сигнал
8      output a_o, b_o      // выходные порты
9  );
10     reg a_reg, b_reg;
11     assign a_o = b_reg;
12
13     always @(posedge clk_i) begin // запуск блока при каждом положительном фронте тактового сигнала
14         a_reg <= a_i;
15         b_reg <= a_reg;
16         // и эти две строки равносильны следующим двум строчкам:
17         // b_reg <= a_reg;
18         // a_reg <= a_i;
19     end
20
21 endmodule

```

Рис. 4: \Learning\overlay.v

Здесь я хочу показать, что неблокирующие присваивания можно менять местами. Помимо простых рассуждений, хочу добавить результат обработки программы **Quartus Prime**. Это приложение от **Intel**, которое поддерживает ведение проектов на Verilog, поэтому считаю, что следующий аргумент будет достаточно весомым в области того, как нужно воспринимать код Verilog.

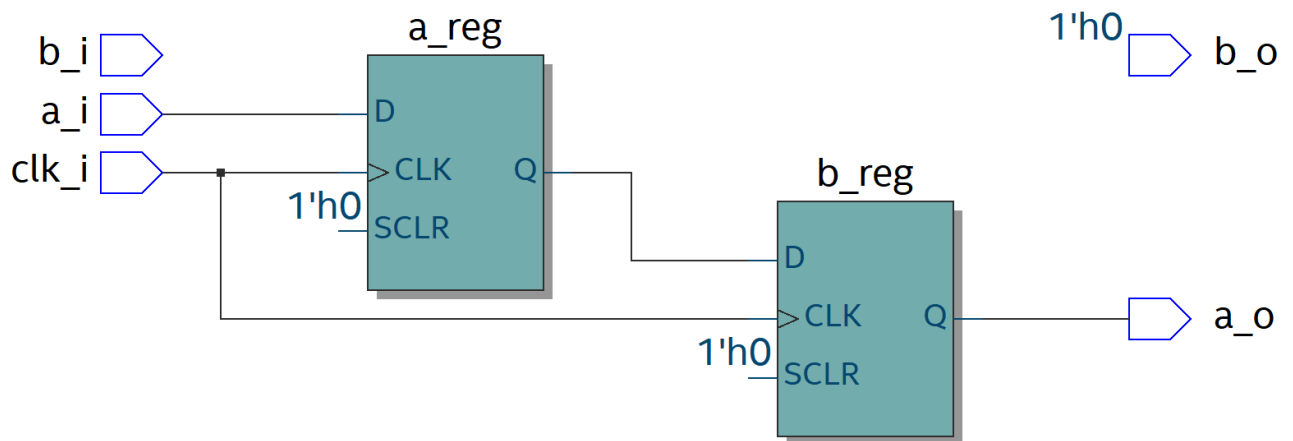


Рис. 5: Результат обработки файла `\Learning\overlay.v`

Действительно, как и было сказано ранее, неблокирующее присваивание “`<=`” стоит рассматривать как DFF.

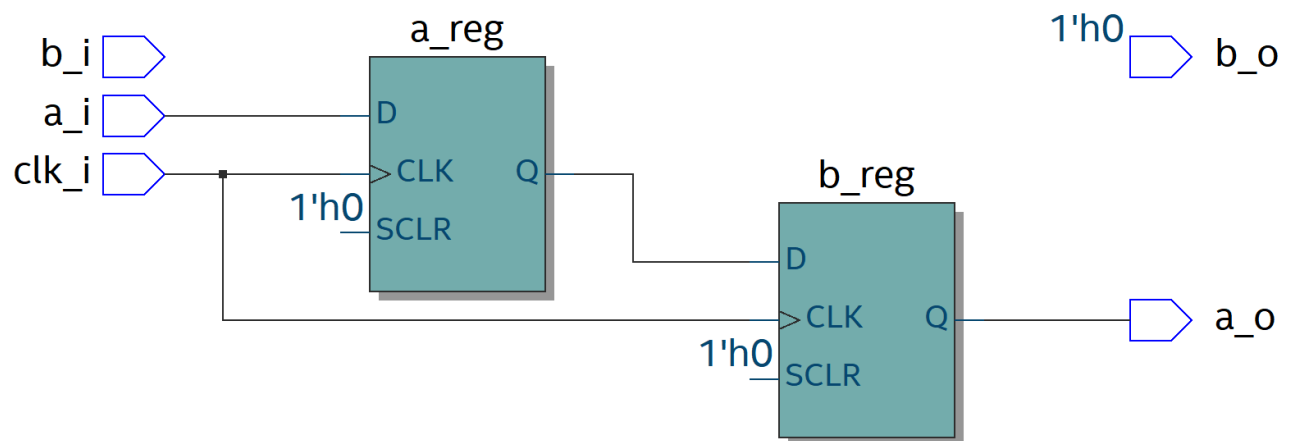


Рис. 6: А это уже результат обработки того же файла, если поменять строки.

Очень интересно. Несмотря на другой код, генерируется та же RTL схема. Хотя бы это уже говорит о том, что взаимное расположение строк не играет роли, но всё же, если генерируется некая схема, почему бы не разобраться в причине, почему же так выходит.

```
always @(posedge clk_i) begin
//   a_reg <= a_i;
//   b_reg <= a_reg;
// и эти две стороны равносиь
b_reg <= a_reg;
a_reg <= a_i;
end
```

 


Рис. 7: Шаг 1

 


Рис. 8: Шаг 2

 


Рис. 9: Шаг 3

Считаю, на этом можно и остановиться в рассмотрении этих тем.

1.2.5 Testbench

Чтобы удостовериться в работоспособности написанного кода, следует его проверить. С этим помогает так называемый **testbench**.

Модули в Verilog можно сохранять, импортировать и использовать в других модулях. Таким образом, суть testbench заключается в том, чтобы проверяемый модуль полностью обернуть другим модулем, соединить соответствующие входные и выходные порты, и манипулируя временем и работой портов, проследить работу первого модуля. Оно же инстанцирование модуля.

Напишем тогда testbench для файла *overlay.h*, чтобы рассмотреть его работу под новым углом.

```

Learning > testbench.v > ...
1  `timescale 1ns / 100ps
2
3  module testbench();
4      // Тактовый генератор
5      reg clk = 1'b0;
6      always begin
7          #5 clk = ~clk; // Инверсия каждые 5 наносекунд
8      end
9      // Входной сигнал для подключения к тестируемому модулю
10     reg signal_i = 1'b0;
11     // Выходной сигнал для подключения к тестируемому модулю
12     wire signal_o;
13
14     // Экземпляр тестируемого модуля
15     overlay imported_module(
16 //синтаксис: module_name instance_name
17 /*module_name – Имя модуля которое даем модулю при его объявлении*/
18 /*instance_name – Имя экземпляра. Это уникальное имя, которое вы
19 даете конкретному экземпляру модуля, когда используете его в
20 другом модуле или тестбенче.*/
21         .clk_i(clk),
22         .a_i(signal_i),
23         .a_o(signal_o)
24 //синтаксис: .порт_модуля_который_тестируем(порт_который_описан_в_testbench)
25     );
26
27     // Блок инициализации
28     initial begin
29         $dumpvars;
30         #10;
31         signal_i <= ~signal_i;
32         #10;
33         signal_i <= ~signal_i;
34         #10;
35         signal_i <= ~signal_i;
36         #10;
37         $finish; // Завершение симуляции
38     end
39     /*Initial – это процедурный блок, который описывает поведение
40 в начале симуляции. Он позволяет инициализировать переменные и
41 задавать конкретные значения портам дизайна в начале моделирования.
42 Выполнение начального блока начинается в момент времени 0 в
43 симуляции. Он выполняется только один раз во время симуляции и
44 завершается, когда выполнены все содержащиеся в нём операторы
45 */
46 endmodule


```

Рис. 10: \Learning\testbench.v

Впрочем, в файле и на картинке описание достаточно подробное, в дополнительных опи-

саниях нужды не вижу.

 Можно запустить при помощи **Makefile** и проверить работу.



Testbench работает как и предполагалось. Супер!

1.3 Сборка

Знаний, описанных выше, достаточно для сбора АЛУ. Можно и приступать.

Пошел генерал с внуком в цирк. До этого никогда в цирке не был. Там бегемот дрессированный по сцене бегают, клоуны валяются, поливаются из ведра, гимнасты на полотнах... Генерал сидит красный весь, прям закипает, а потом как заорет командным голосом:

Для описания каждого из 8-ми операций не будем создавать отдельно 8 модулей, так как эти операции уже описаны в стандартной библиотеке, да и код не охота раздувать.

```
aluv > {} alu_register
1  module alu_register #(           //название модуля
2      parameter WIDTH = 8         //требуемый параметр параметр шины по ТЗ
3  ) (
4      input wire clk_i,            //переменная тактирования
5      input wire rst_i,            //переменная синхронного сброса
6      input wire [WIDTH-1:0] first_i, //первый операнд
7      input wire [WIDTH-1:0] second_i, //второй операнд
8      input wire [2:0] opcode_i,    //вход инструкции
9      output wire [WIDTH-1:0] result_o //результат работы АЛУ
10 );
..
```

Здесь описали входные и выходные порты, которые были описаны.

```

12  reg [WIDTH-1:0] result_reg; //промежуточные переменные типа reg, чтобы
13  reg [WIDTH-1:0] alu_result; //можно было работать с ними в always блоке
14
15  always @(*) begin
16      case(opcode_i)
17          3'b000: alu_result <= ~(first_i & second_i);
18          3'b001: alu_result <= first_i ^ second_i;
19          3'b010: alu_result <= first_i + second_i;
20          3'b011: alu_result <= $signed(first_i) >>> second_i;
21          3'b100: alu_result <= first_i | second_i;
22          3'b101: alu_result <= first_i << second_i;
23          3'b110: alu_result <= ~first_i;
24          3'b111: alu_result <= first_i < second_i;
25          default: alu_result <= {WIDTH{1'b0}};
26          //Конкатенация {}: Объединяет битовые последовательности.
27          //{WIDTH{1'b0}}: Создает вектор из WIDTH нулевых бит.
28      endcase
29  end

```

Структура **case** подобна структурам **switch** в других языках программирования, считаю что понимание этого абзаца интуитивно.

Стандартом языка предусмотрены специальные системные функции `$signed()` и `$unsigned()`. Эти функции по своей сути являются директивами компилятору, они говорят ему, как он должен интерпретировать выражение. При этом разрядность входного выражения не меняется.

`$signed` – возвращаемое значение знаковое, `$unsigned` – возвращаемое значение беззнаковое.

```

31  always @(posedge clk_i) begin
32      if (rst_i)
33          result_reg <= {WIDTH{1'b0}};
34      else
35          result_reg <= alu_result;
36  end
37
38  assign result_o = result_reg;
39
40  endmodule

```

Здесь прописываем работу тактового сигнала и сигнала сброса. По ТЗ сказано реализовать синхронный сброс, а значит, приоритет проверки сигнала тактирования выше, и только внутри этого цикла можно установить ветвление. И в конце концов выдаем сигнал регистра на выход АЛУ.

Замечательно. Посмотрим, как его нарисует Quartus.


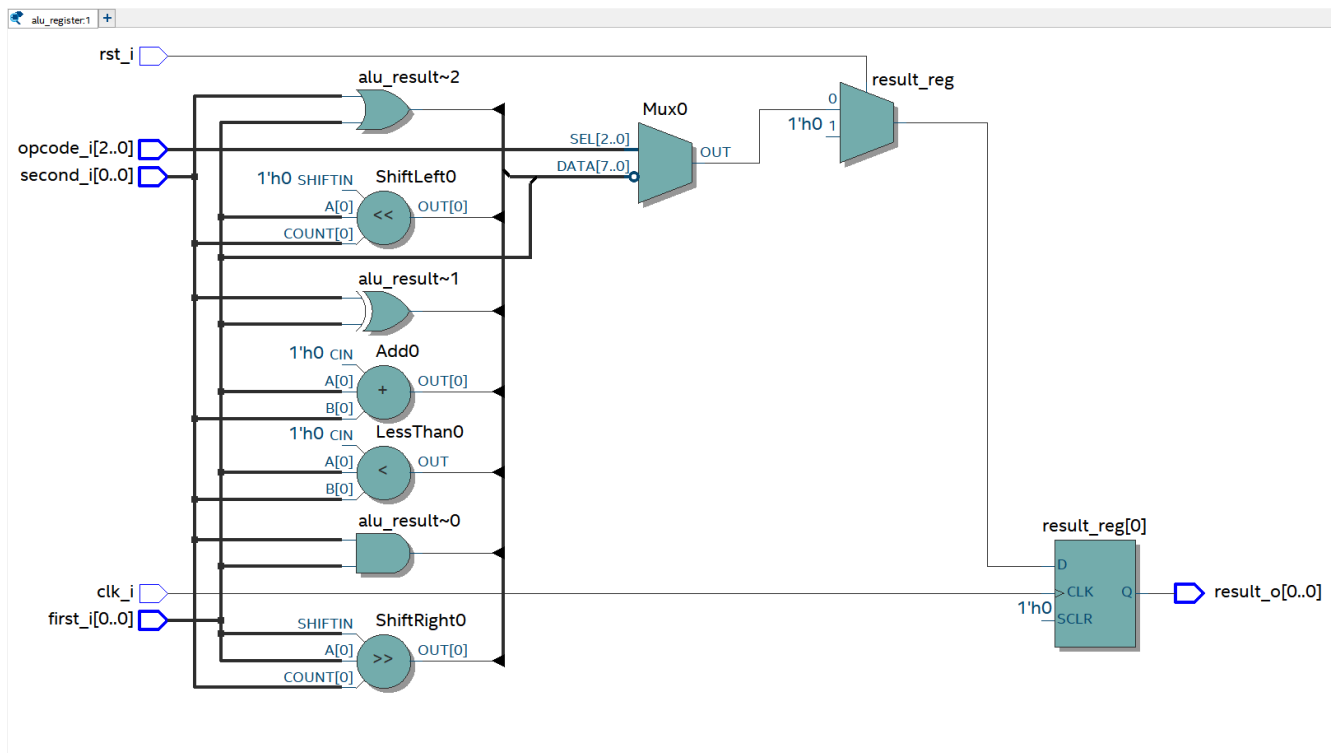


Рис. 11: Схема при $WIDTH = 1$

Фантастика. Схема соответствует ожиданиям и схожа с принципиальной схемой на стр.2.

 Теперь можно написать testbench для проверки модуля, как того требует ТЗ. Ничего интересного в этом коде нет, просто поочередно проверяем функциональность каждого элемента.




Все системы работают корректно. Результат появляется только по положительному фронту тактирующего сигнала, как и требуется в ТЗ. Сигнал сброса обнуляет выходную шину, но только по фронту тактирующего сигнала, как и требуется в ТЗ. Каждая логическая и арифметическая операция соответствует своему коду и выполняет свои функции, как и требуется в ТЗ.

Когда все аспекты рассмотрены, можно начать написание "формального отчета".

2 Формальный отчет

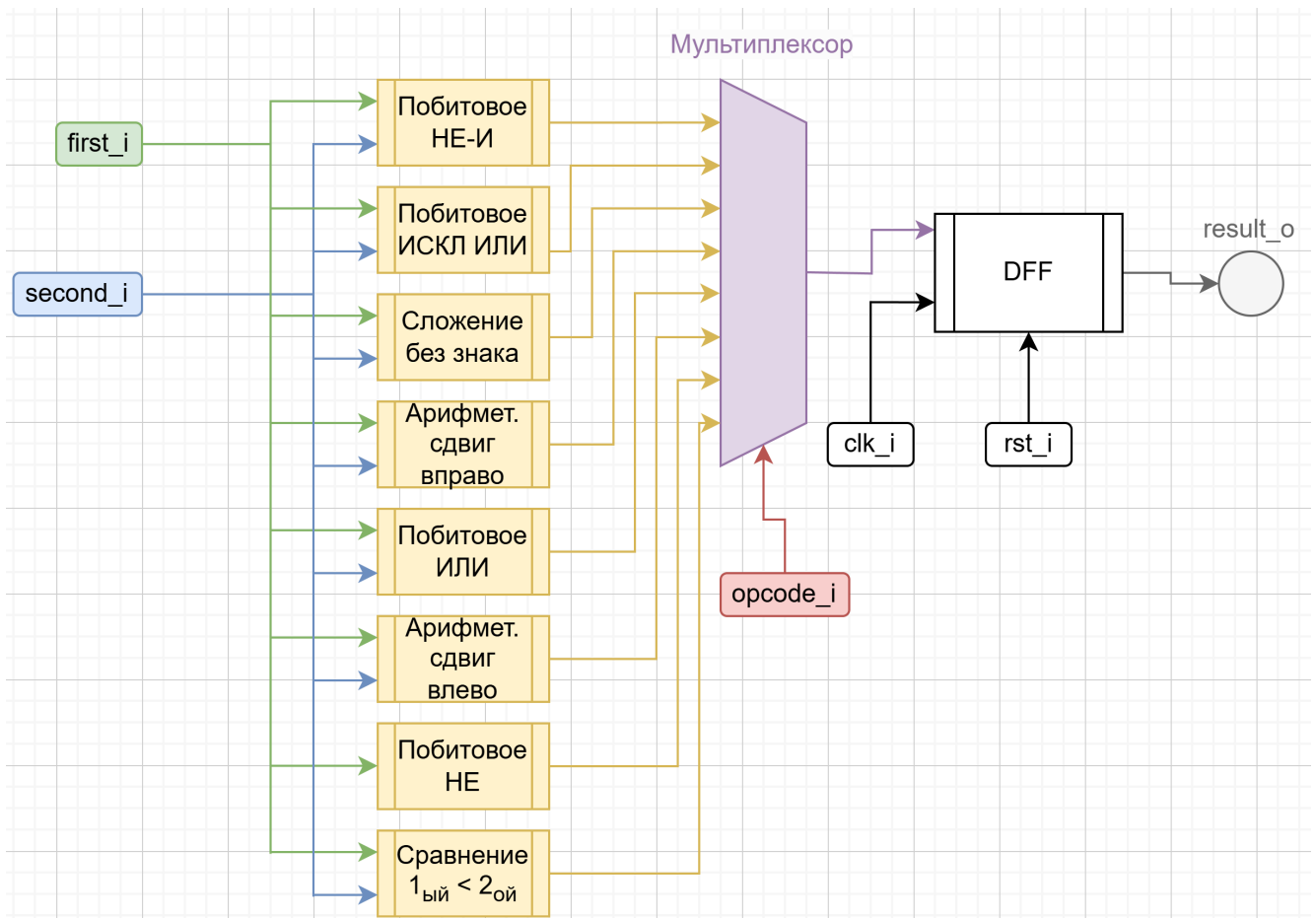1. Выполнил: Комиссаров Данил Андреевич.
2. Студент группы Б01-304.
3. Первый вариант задания. Арифметико-логическое устройство (ALU).
4. Контакты: komissarov.da@phystech.edu
5. Модуль `alu_register` выполняет арифметические и логические операции над двумя входными операндами (`first_i`, `second_i`) в соответствии с кодом операции (`opcode_i`). Результат операции сохраняется в регистр и выводится на порт `result_o` на следующий такт.

Модуль поддерживает синхронный сброс, обнуляющий регистр при активации сигнала `rst_i`.



6.

7. Параметр WIDTH

Описание Разрядность операндов

Допустимые значения Целое число больше или равно 1

| Название | Ширина | Направление | Описание |
|-----------------------|--------|-------------|---|
| <code>clk_i</code> | 1 | Вход | Тактовый сигнал |
| <code>rst_i</code> | 1 | Вход | Синхронный сброс (активный уровень — 1) |
| <code>first_i</code> | WIDTH | Вход | Первый операнд |
| <code>second_i</code> | WIDTH | Вход | Второй операнд |
| <code>opcode_i</code> | 3 | Вход | Код операции |
| <code>result_o</code> | WIDTH | Выход | Результат операции |

8.

9. Тактирование и сброс

Тактирование: По положительному фронту сигнала `clk_i`.

Сброс: Синхронный (активный уровень — 1).

При активации `rst_i` регистр обнуляется на следующем такте.


10. Тестирование Сценарий тестирования:

1. Сброс: Проверка обнуления регистра при активации `rst_i`.

Проверка операций:

2. Побитовое НЕ-И (`opcode_i = 000`).
3. Исключающее ИЛИ (`001`).
4. Сложение (`010`).
5. Арифметический сдвиг вправо (`011`).
6. Побитовое ИЛИ (`100`).
7. Логический сдвиг влево (`101`).
8. Побитовое НЕ (`110`).
9. Сравнение (`111`).
10. Граничные случаи:
11. Переполнение при сложении.
12. Сдвиг на значение, превышающее разрядность.
13. Задержка вывода: Убедиться, что результат появляется через такт.
14. Сброс: Снова обнуление регистра.

 11. В папке будет находиться Makefile, чтобы запустить все файлы в папке, введите в консоль *make run*, чтобы отчистить папку от результатов компиляции, введите *make clean*.



12.

На этом пожалуй можно и закончить. Наверное я уделил слишком много внимания несущественным аспектам, в то время, когда некоторые фундаментальные принципы были упущены, но это было интересно.